

TEKNIK LISTRIK DASAR
RANGKAIAN LISTRIK

Hubungan Pada Pembangkit Tegangan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah pelajaran selesai peserta harus dapat:

- ⇒ Memahami penggunaan hubungan pada pembangkit tegangan.

Tujuan Instruksional Khusus

Peserta harus dapat:

- ⇒ Menggambar pembangkit tegangan yang dihubungkan seri.
- ⇒ Menggambarkan pembangkit tegangan yang dihubungkan paralel.
- ⇒ Menghitung dengan benar tegangan dari pembangkit tegangan yang dihubungkan seri.
- ⇒ Menghitung dengan benar tegangan dari pembangkit tegangan yang dihubungkan paralel.
- ⇒ Menghitung dengan benar tegangan dan arus dari pembangkit yang dihubungkan secara gabungan.

Waktu

90 menit

Alat Bantu Mengajar / Persiapan

- ⇒ OHP
- ⇒ Transparan

Kepustakaan

1. M. Afandi, Agus Ponidjo, Pengetahuan Dasar Teknik Listrik, Jakarta, DPMK, 1977, hal 91 - 94.

Keterangan

- ⇒

PPPGT VEDC MALANG	Program Studi / Bidang Studi: Listrik dan Elektronika Nama :	Dikeluarkan oleh: Suwarno Tanggal: 30-Dec-96	Halaman:
		5 0 6 0 0 7 1 0	0-1

Struktur Materi Pelajaran

Hubungan Pada Pembangkit Tegangan

Hubungan Seri

$$U = U_1 + U_2 + U_3$$

$$I = \frac{E}{R_d + R_\lambda}$$

$$I = \frac{E_{bat}}{R_d \cdot bat}$$

$$I = \frac{d \cdot c}{d \times r_d + R_\lambda}$$

Hubungan Parallel

$$U = U_1 = U_2 = U_3$$

$$I = I_1 + I_2 + I_3$$

$$I = \frac{E}{(1/s \cdot r_d) + R_\lambda}$$

$$R_d = \frac{r_d}{s}$$

Hubungan Campuran

$$\text{Tahanan Dalam Baterai} = \frac{d}{s}$$

Tahanan Dalam Unsur

$$I = \frac{E_{bat}}{r_d + R_\lambda}$$

$$I = \frac{d \cdot c}{(d/c \cdot r_d) + R_\lambda}$$

$$I = \frac{d \cdot c}{(d/s \cdot r_d) + R_\lambda}$$

$$I = \frac{d \cdot c}{(d \cdot r_d) + R_\lambda}$$

$$I = \frac{d \cdot c}{(i/s \cdot r_d) + R_\lambda}$$

Pembagian tahap Mengajar	Metode Pengajaran	Alat bantu Mengajar	Waktu
1. Motivasi 1.1. Guru menjelaskan tujuan pelajaran . 1.2. Guru bertanya pada peserta : Mengapa orang menghubungkan pembangkit tegangan secara seri dan paralel.	Ceramah Tanya jawab	SP —	5 5
2. Elaborasi 2.1. Guru menerangkan pengertian rangkaian seri dari pembangkit tegangan. 2.2. Guru menerangkan pengertian rangkaian paralel dari pembangkit tegangan. 2.3. Guru memberi penjelasan tentang menghitung tegangan pembangkit tegangan yang dihubung seri. 2.4. Guru menjelaskan cara menghitung tegangan yang dihubung paralel. 2.5. Guru menjelaskan cara menghitung tegangan hubungan campuran.	Ceramah Ceramah Ceramah Ceramah Ceramah	SP SP SP SP SP	5 5 15 15 15
3. Konsolidasi 3.1. Guru memberi kesempatan peserta bertanya. 3.2. Guru bertanya pada peserta, bagaimana tegangan jumlah pada suatu pembangkit tegangan yang kutub-kutub nya dihubung berlawanan.	Tanya jawab Tanya jawab	SP —	5 10
4. Evaluasi 4.1. Peserta mengerjakan soal-soal pada lembar latihan.	Tugas	Lembar latihan	10

**TEKNIK LISTRIK DASAR DASAR
RANGKAIAN LISTRIK**

Hubungan Pada Pembangkit Tegangan

Tujuan Instruksional Umum

Setelah pelajaran selesai peserta harus dapat:



- ⇒ Memahami penggunaan hubungan pada pembangkit tegangan.

Tujuan Instruksional Khusus

Peserta harus dapat:

- ⇒ Menggambar pembangkit tegangan yang dihubungkan seri.
- ⇒ Menggambarkan pembangkit tegangan yang dihubungkan paralel.
- ⇒ Menghitung dengan benar tegangan dari pembangkit tegangan yang dihubungkan seri.
- ⇒ Menghitung dengan benar tegangan dari pembangkit tegangan yang dihubungkan paralel.
- ⇒ Menghitung dengan benar tegangan dan arus dari pembangkit yang dihubungkan secara gabungan.

Rangkaian Seri

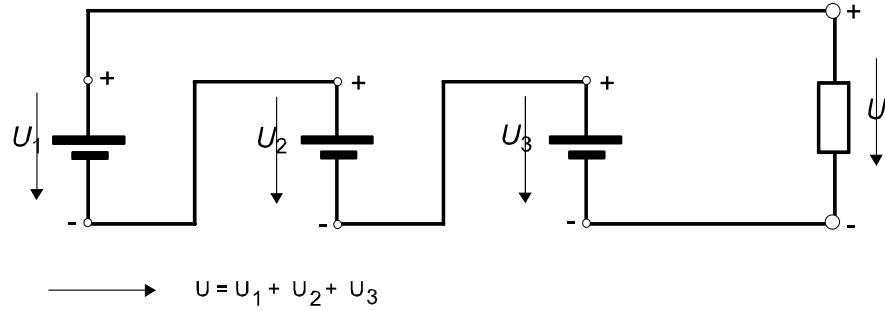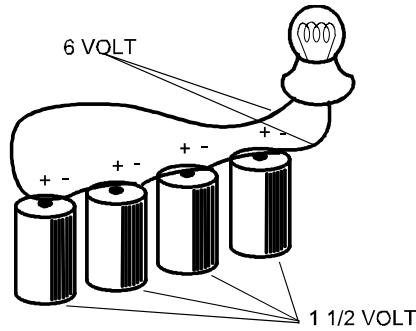

Tahanan di dalam baterai, disebut tahanan dalam baterai .

Misalkan : Jumlah unsur yang diperlukan = d

ggi tiap unsur = e

Tahanan dalam tiap unsur = rd

Tahanan luar = RI

Maka : arus baterai (I_{bat}) dapat dihitung.

Sesuai dengan rumus sumber arus :

$$I = \frac{E}{R_d + R_l}$$

Maka untuk baterai ini :

$$I = \frac{E_{bat}}{R_d \cdot bat + I_1}$$

$$E_{bat}$$

$$= d \times e$$

$$R_d$$

= $d \times r_d$, sehingga rumus untuk hubungan deret :

$$I = \frac{d \times e}{d \times r_d + R_l} \text{ amper}$$


d = Jumlah unsur dalam hubungan deret.

e = ggl tiap unsur dalam volt.

r_d = Tahanan dalam tiap unsur, dalam ohm.

R_l = Tahanan luar, dalam ohm.

Rangkaian Paralel

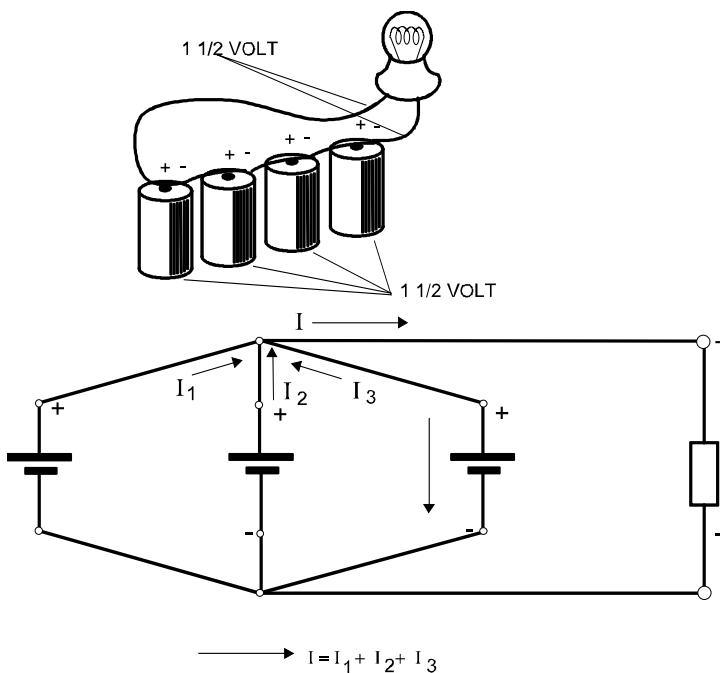

Ggl baterai = ggl unsur = e , karena hubungan jajar.


Tahanan dalam baterai : $R_d = r_d/j$

j = jumlah unsur yang dihubungkan jajar.

r_d = Tahanan dalam tiap unsur, sehingga arus baterai.

$$I = \frac{e}{(1/j \times r_d) + R_l}$$

Rangkaian Campuran (seri - Jajar)

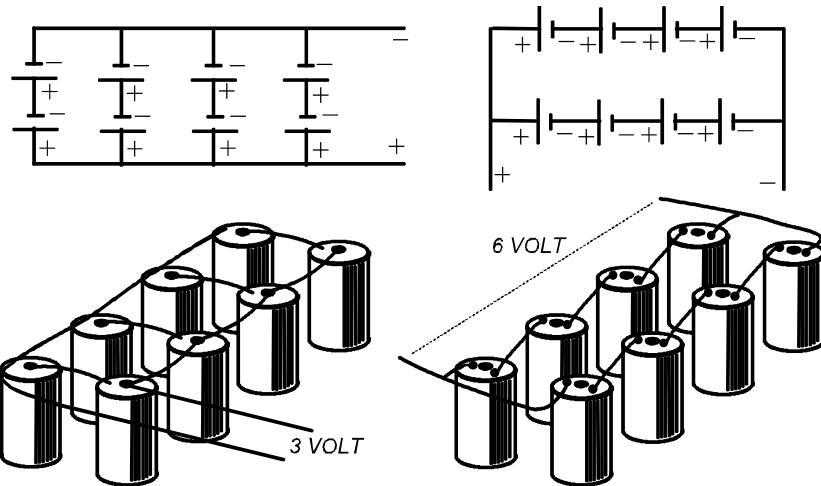

Untuk mendapatkan arus maupun tegangan yang cukup, maka penyambungan sumber arus (unsur) dibuat campuran atau dikenal dengan sambungan deret-jajar, seperti dalam gambar Rumus yang dipakai untuk hubungan ini, tidak meninggalkan rumus-rumus dasar deret dan jajar.
 Jumlah unsur yang dihubungkan deret = d
 Jumlah deretan (rangkaian deret) yang dijajarkan = j
 Jumlah unsur seluruhnya = $d \times j = n$
 Ggl baterai = $d \times$ ggl unsur.

$$\text{Tahanan dalam baterai} = \frac{d}{j} \text{ tahanan dalam unsur.}$$

Sehingga arus baterai :

$$I = \frac{d \times e}{(d/j \times rd) + R_1} = \frac{d \times e}{(d/1 \times rd) + R_1} = \frac{d \times e}{(d \times rd) + R_1}$$

Jika $d = 1$, maka rumus ini menjadi rumus untuk baterai dengan hubungan jajar, seperti dibawah ini :


$$I = \frac{d \times e}{(d/j \times rd) + R_1} = \frac{d \times e}{(1/j \times rd) + rd}$$

Latihan

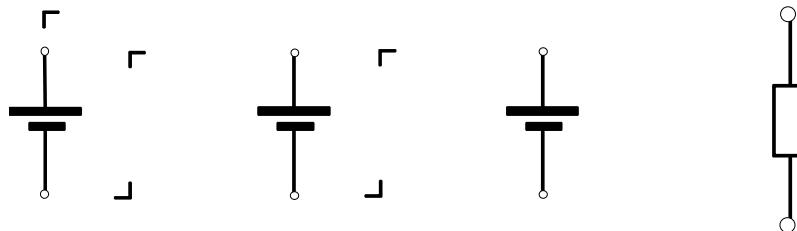1. Hubungan Pada Pembangkit Tegangan

Rangkaian Seri


Menghubungkan kutub satu dengan kutub lain yang berlainan.



Pemakaian : 4,5 V - Baterai Lampu (3 x 1,5 V)
12 V - Baterai Mobil (6 x 2 V)

Rangkaian Paralel

Menghubungkan kutup-kutup yang sama


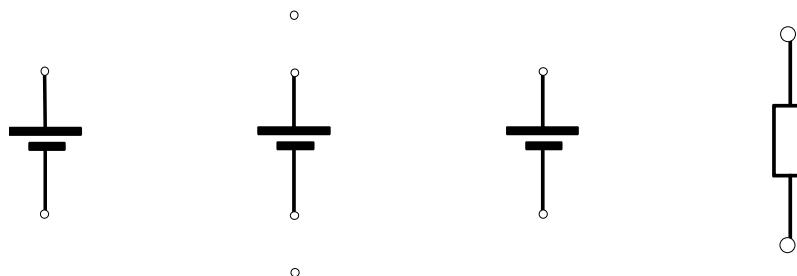


Hanya pembangkit dengan tegangan dapat dihubungkan.

.....
Pemakaian :

Contoh :

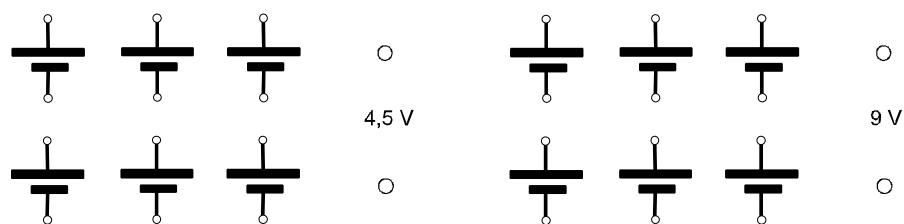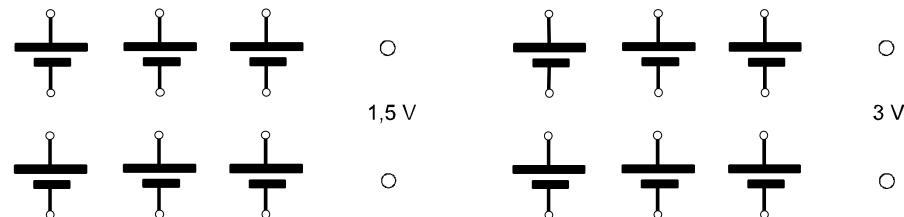1. Rangkaian baterai dari elemen baterai 1,5 V setiap sel.



2. Beberapa baterai dengan sumber tegangan antara lain :

3 Baterai dengan tegangan jepit 36 V, besar arus pembebanan 8 A.

4 Baterai dengan tegangan jepit 6 V, besar arus pembebanan 9 A.

Dengan susunan yang bagaimana baterai ini dihubungkan supaya memperoleh tegangan total 120 V dan jumlah arus 18 A.

1. Enam elemen, masing-masing ggl $E = 1,5$ V dan tahanan dalam $R_i = 0,1$ Ohm dihubungkan seri. Pada rangkaian ini dihubungkan tahanan luar $R_1 = 3$ Ohm. Hitunglah tegangan jepit pada tahanan tersebut.

Jawab :

.....
.....
.....
.....

2. Sebuah tahanan $R_u = 2,4$ Ohm dihubungkan 5 elemen yang dihubungkan paralel, masing-masing dengan ggl $E = 2$ Volt dan $R_i = 0,5$ Ohm.

Hitunglah kekuatan arus dan tegangan.

Jawab :


.....
.....
.....
.....

Jawaban

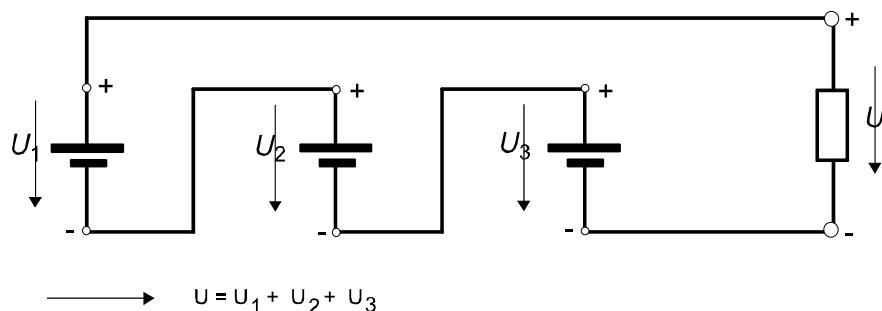1. Hubungan Pada Pembangkit Tegangan

Rangkaian Seri

Menghubungkan kutup satu dengan kutup lain yang berlainan.




Pemakaian : 4,5 V - Baterai Lampu (3 x 1,5 V)

12 V - Baterai Mobil (6 x 2 V)

Rangkaian Paralel

Menghubungkan kutup-kutup yang sama

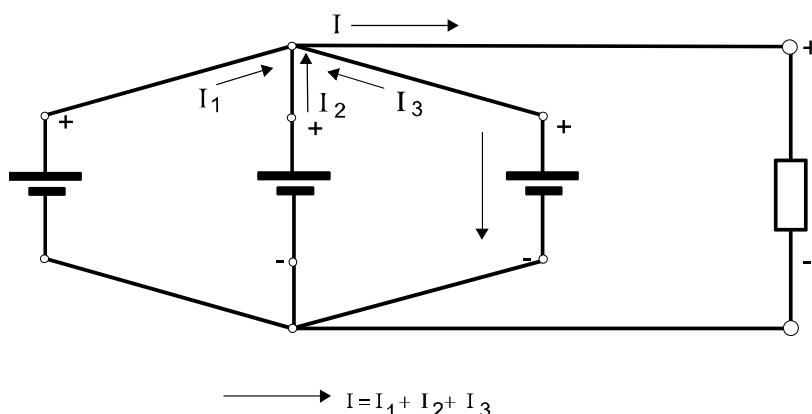





Hanya pembangkit dengan tegangan **YANG SAMA** dapat dihubungkan.

(**GAYA GERAK LISTRIK YANG BERBEDA MENIMBULKAN ARUS YANG SAMA**)

Pemakaian : **GENERATOR DARI PUSAT PEMBANGKIT TENAGA LISTRIK.**

Contoh :

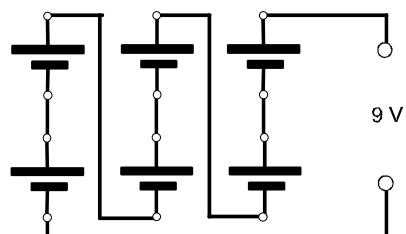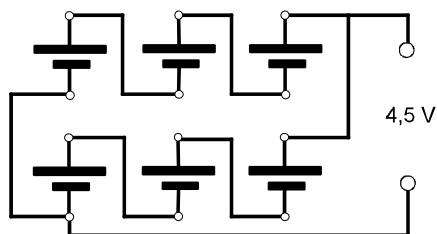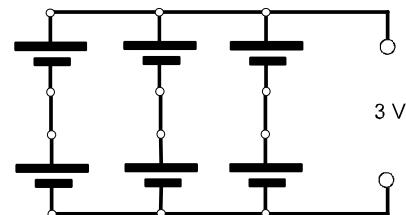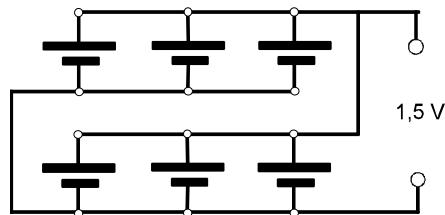1. Rangkaian baterai dari elemen baterai 1,5 V setiap sel.




2. Beberapa baterai dengan sumber tegangan antara lain :

3 Baterai dengan tegangan jepit 36 V, besar arus pembebanan 8 A.

4 Baterai dengan tegangan jepit 6 V, besar arus pembebanan 9 A.

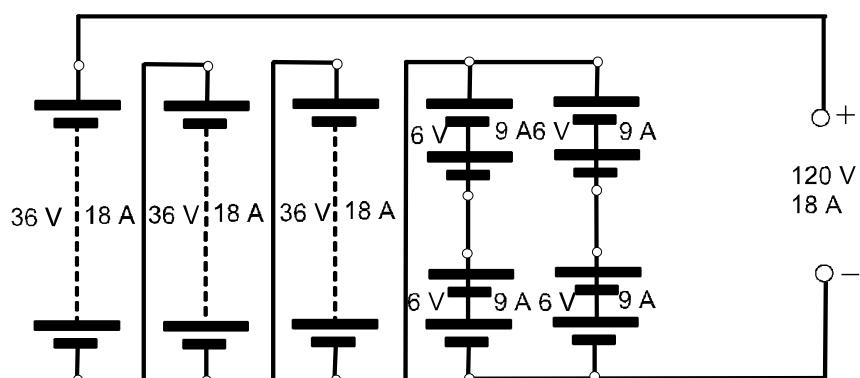Dengan susunan yang bagaimana baterai ini dihubungkan supaya memperoleh tegangan total 120 V dan jumlah arus 18 A.



1. Enam elemen, masing-masing ggl $E = 1,5$ V dan tahanan dalam $R_i = 0,1$ Ohm dihubungkan seri . Pada rangkaian ini dihubungkan tahanan luar $R_1 = 3$ Ohm. Hitunglah tegangan jepit pada tahanan tersebut.

Jawab :

$$I = \frac{N \times E}{R_i + n \cdot R_j} = \frac{6 \times 1,5}{3 + 6 \times 0,1} = \frac{9}{3,6} = 2,5 \text{ A}$$

Tegangan jepit pada tahanan (UK)

$$\begin{aligned} UK &= I \times R_i \\ &= 2,5 \text{ A} ; 3 \Omega \\ &= 7,5 \text{ Volt} \end{aligned}$$

2. Sebuah tahanan $R_u = 2,4$ Ohm dihubungkan 5 elemen yang dihubungkan paralel, masing-masing dengan ggl $E = 2$ Volt dan $R_i = 0,5$ Ohm.

Hitunglah kekuatan arus dan tegangan.

Jawab :

$$I = \frac{E}{R_i + R_u/n} = \frac{2}{2,4\Omega + 0,5\Omega /5} = 0,8 \text{ A}$$

Tegangan jepit pada tahanan luar (UR)

$$\begin{aligned} UK &= I \times R_i \\ &= 0,8 \text{ A} \cdot 24 \Omega = 1,92 \text{ V} . \end{aligned}$$

Atau

$$\begin{aligned} UR &= E - I \times \frac{R_j}{n} = 2 - 0,8 \text{ A} \times \frac{0,5 \Omega}{5} = 2 - 0,08 \\ &= 1,92 \text{ V} \end{aligned}$$

Transparan



Program Studi / Bidang Studi:
Listrik dan Elektronika

Nama :

Dikeluarkan oleh:
Suwarno

Tanggal:
30-Dec-96

Halaman:

5 0 6 0 0 7 1 0

4-1